μProcessador 5 "Calculadora Programável"

Partindo da ROM, PC, UC, ULA e Banco de Registradores dos laboratórios anteriores, executar um programa para executar uma lista de instruções aritméticas.

Implemente apenas instruções da ULA, de carga de constantes, transferência de valores entre registradores, salto incondicional e *nop*; outras instruções ficam para depois.

Novamente, duas semanas para entregar: fica para daqui a treze dias até 23h59. Juntar tudo isso dá mais trabalho do que parece. No laboratório 6 voltaremos ao esquema de entrega semanal.

Sugestão: pra agilizar o *debug*, que pode começar a ficar tedioso, faça um *script* (no *bash* ou um .bat) ou *makefile* para compilar e simular, e use um arquivo para a lista de sinais do *gtkwave* como mencionado no laboratório #3.

Contadores em VHDL

Uma máquina de estados simples é apenas um contador. Em VHDL, ele é similar a um registrador:

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric std.all;
entity maq_estados is
   port( clk,rst: in std_logic;
         estado: out unsigned(1 downto 0)
end entity;
architecture a_maq_estados of maq_estados is
   signal estado s: unsigned(1 downto 0);
begin
   process(clk, rst)
   begin
      if rst='1' then
         estado s <= "00";
      elsif rising_edge(clk) then
         if estado s="10" then
                                     -- se agora esta em 2
                                     -- o prox vai voltar ao zero
            estado s <= "00";
            estado s <= estado s+1;
                                      -- senao avanca
         end if;
      end if;
   end process;
   estado <= estado_s;</pre>
end architecture;
```

O código acima produz uma contagem de 0 a 2. Reproduza-o ipsis literis¹, não invente mudanças.

Perceba a comparação para o fim da contagem: primeiro vem "if estado_s="10" then" e só depois há o incremento. Não tente incrementar antes e comparar com "11" depois.² Deste jeito aqui facilita.

Se quiser fazer uma máquina com transições condicionais, como no multiciclo do livro, há

¹ Ou seja, absolutamente idêntico.

² O "signal" só vai ser atualizado ao final do ciclo de simulação (o "end process;"), então deve-se comparar com o valor original, ainda não atualizado. Para atualizações imediatas, deve-se usar "variable", que possui sintaxe levemente diferente. Evite estas complicações se possível.

um pdf no site que descreve como fazer uma máquina de Moore, que é uma solução geralmente mais difícil de fazer funcionar. Você pode até usar, mas tenha certeza de pensar bem, cuidadosamente, na solução que está tentando implementar; daí rola.

Implementação

Sugiro fazer uma máquina de 3 estados: *fetch, decode* e *execute,* embora usar 2 já seria o suficiente neste lab³. O resto do trabalho é decodificar as instruções e gerar os sinais adequados para cada uma; e ligar todos os componentes seguindo aproximadamente o esquema do livro-texto.

A especificação do processador a implementar, larguras de bits e etc. estão no documento da prática anterior, no meu *site*.

As instruções a serem codificadas são aquelas escolhidas pela equipe na semana passada. É obrigatório estas instruções *exatas* (não "quase iguais") estarem presentes no *assembly* do processador escolhido pela equipe.

O formato de instruções e *opcodes* deverá ser decidido, implementado e documentado num arquivo à parte. É permitido mudar os formatos de instrução (*opcodes*) em laboratórios posteriores.

Testes

Na versão final entregue, os pinos visíveis no top level, visualizados no gtkwave, devem ser:

- reset:
- clock;
- estado;
- PC;
- instrução (saída da ROM);
- saídas do banco de registradores (valores de Reg1 e Reg2);
- saída da ULA.

Pode usar outros pinos durante a implementação e a fase de debug, mas retire-os para a entrega.

Também espero que você teste vários programas durante o desenvolvimento mas, para a entrega, o *testbench* e a ROM devem estar configurados para executar um programa que faz o seguinte:

- 1. Carrega R3 (o registrador 3) com o valor 5
- 2. Carrega R4 com 8
- 3. Soma R3 com R4 e guarda em R5
- 4. Subtrai 1 de R5
- 5. Salta para o endereço 20
- 6. No endereço 20, copia R5 para R3
- 7. Salta para a terceira instrução desta lista (R5 <= R3+R4)

O programa deverá ser documentado no projeto.

Arquivos a Entregar

Anexe no email:

- Todos os fontes .vhd e os testbenches _tb.vhd respectivos, compactados num arquivo só (O testbench principal (*top-level*) deverá ser chamado "processador_tb.vhd")
- Datasheet (manual) do processador escolhido em pdf ou link para ele no corpo do email

³ Você pode alterar isso depois, mas se quiser usar já mais estados (a RAM pode ficar mais fácil com 4 estados, p. ex.), fique à vontade.

- Páginas do manual com as instruções escolhidas em destaque, em pdf ou então impressas para entregar em aula (veja mais adiante)
- Especificação da codificação das instruções em .txt ou .pdf (planilha ou texto)
- Código assembly e codificação na ROM para o programa-teste pedido (pode estar apenas dentro do arquivo "rom.vhd" se você desejar, ou num arquivo à parte); repetindo: eu quero as instruções em assembly, não apenas os opcodes

As páginas que descrevem as instruções implementadas, com destaque se necessário, devem ser entregues à parte. Por exemplo:

Item For		mat Description			
T bit	Value of T instruction		-: No change		
	*	Table 37: Notation used in in	struction list		
Instruction		Operation	Instruction code	Privileged	ТЬ
MOV	#imm,Rn	imm → sign extension → Rn	1110nnnniiiiiiii	-	-
MOV.W	@(disp,PC),Rn	$ \begin{array}{l} (\text{disp} \times 2 + \text{PC} + 4) \rightarrow \text{sign} \\ \text{extension} \rightarrow \text{Rn} \end{array} $	1001nnnnddddddddd	-	-
MOV.L	@(disp,PC),Rn	(disp × 4 + PC & 0xFFFFFFF + 4) → Rn	C 1101nnnnddddddddd		-
0.000.000000	Rm,Rn	$Rm \to Rn$	0110nnnnmmmm0011	_	1
MOV	Rm.@Rn	$Rm \rightarrow (Rn)$	0010nnnnmmmm0000		-
10000000	nii,@nii				
MOV.B	Rm,@Rn	$Rm \rightarrow (Rn)$	0010nnnnmmmm0001		-
MOV.B MOV.W		$Rm \rightarrow (Rn)$ $Rm \rightarrow (Rn)$	0010nnnnmmmm0001	_	_
MOV.B MOV.W MOV.L MOV.B	Rm,@Rn		0010nnnnmmmm0010		

Isso pode ser entregue impresso, pdf, printscreen em jpg, tanto faz.

Também é necessário entregar um documento com a codificação utilizada, ou seja, o formato das instruções e *opcodes* usados. Inclua qualquer adaptação que se decidiu fazer (ex.: não usar o \$0 como constante ou então mapear o acumulador para o \$1, se for o caso).

Crie uma codificação de instruções para o seu processador. Anote-a num arquivo texto, pdf ou planilha, explicitando os campos.

Para cada programa que você for implementar, liste as instruções indicando os endereços de memória e os códigos de máquina *em hexadecimal ou binário*. Decimal é para os fracos.

Reimpressão do FAQ do lab #3: Erros Comuns ("O que diachos está acontecendo?")

Abaixo, coisas que o compilador não pega direito.

- Erros bizarros podem ser gerados se você errar o nome da entidade na arquitetura:
 architecture a_porta_tb of porta is -- Era porta_tb! Erro de copy-paste
 O compilador pode indicar que os pinos do componente estão errados ou que não acha o componente.
- Esquecer um pino no *port map* significa "deixar ele em aberto" e então *o programa não avisa isso...* Se alterar a pinagem duma entidade, confira imediatamente os "component" dela em outros arquivos.

- Você usou if? *Você usou if?!* Peralá, só use isso dentro do registrador, campeão. Se a internet sugeriu que você usasse em outro lugar, *ignore-a* e **não use if.**
- Tem um sinal com duas atribuições? Tipo, mesmo em arquivos diferentes ou lugares diferentes? Como abaixo?

```
d <= b or c;
d <= a;</pre>
```

Erro mortal. Você está tentando dar duas definições diferentes para o mesmo ponto do circuito (dois valores para o mesmo fio ou ponto de medição).